

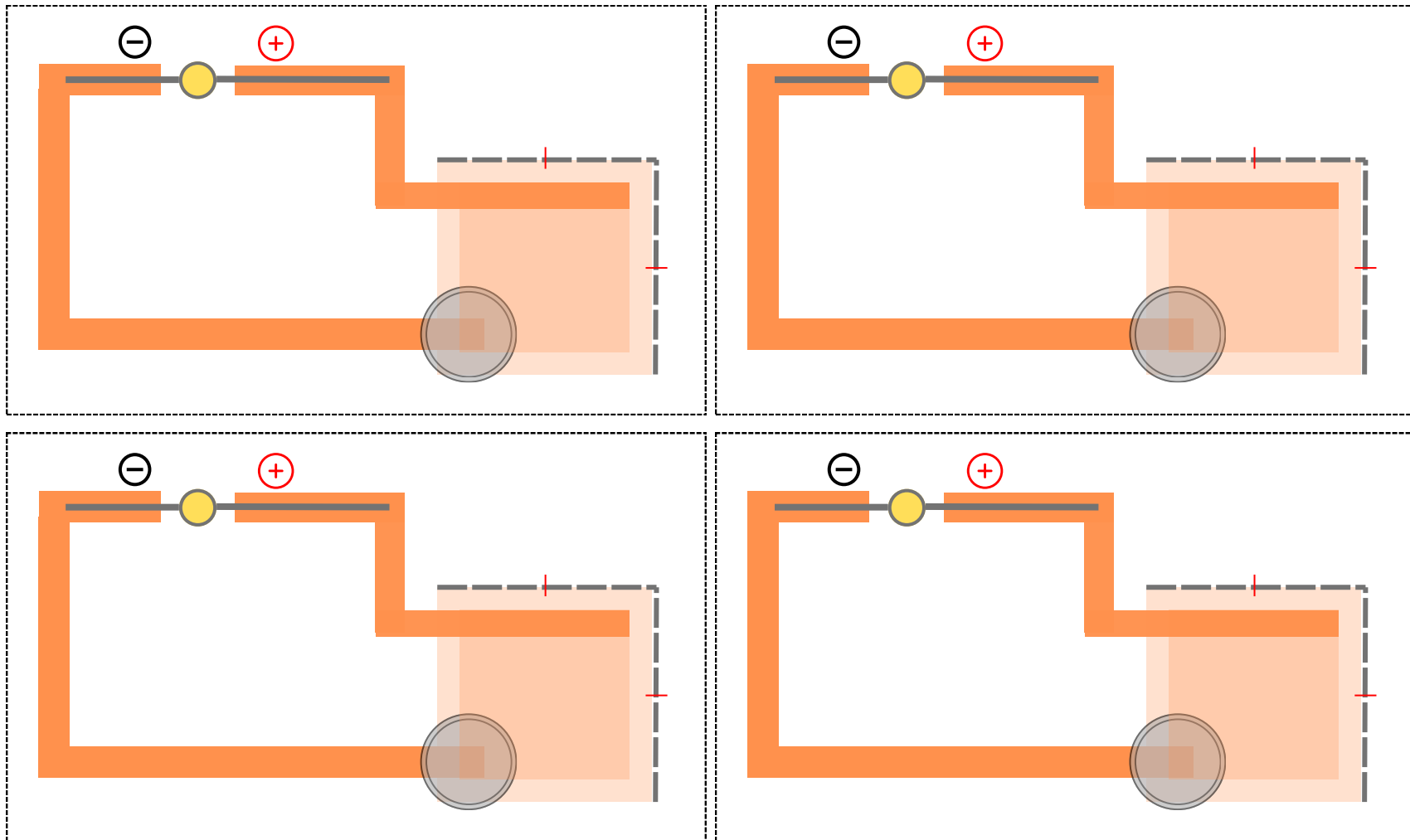


# Circuito básico

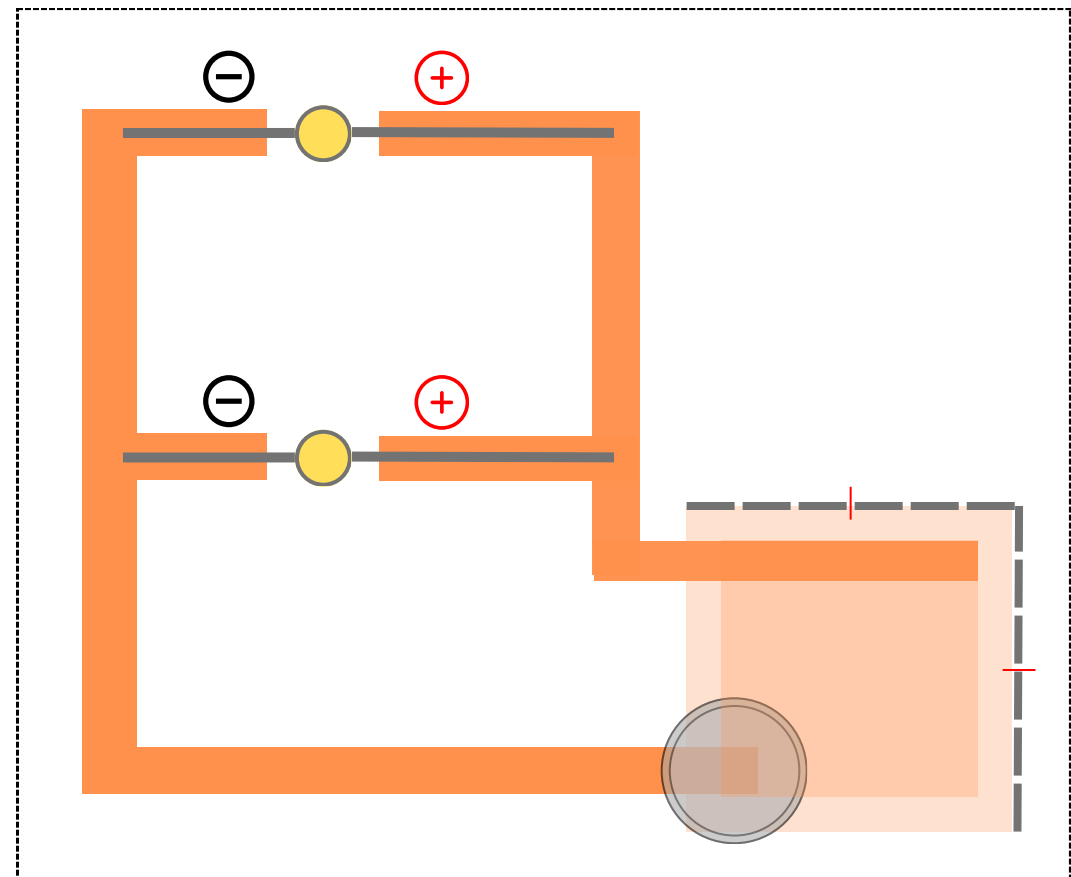

## Circuito en paralelo

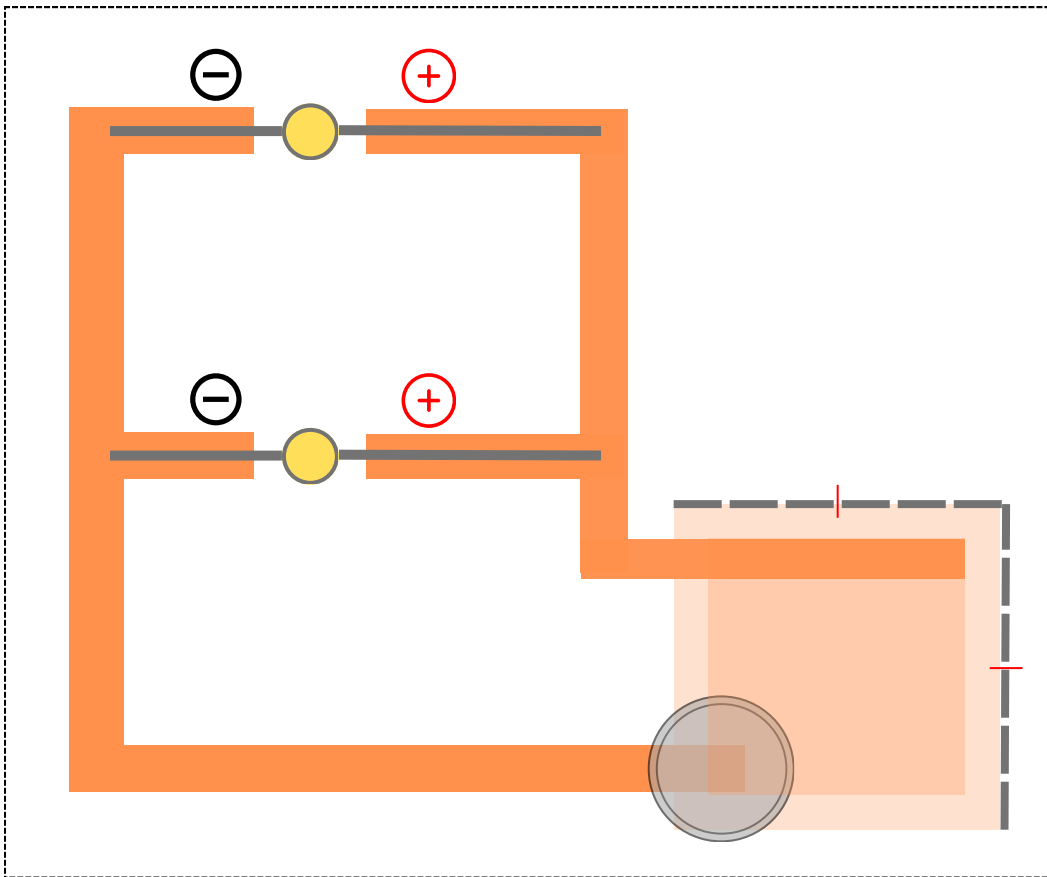

## Circuito en serie

